

- 一、差分电路接一个共射三极管放大。
- 二、单端输入的功率放大电路，求最大功率，器件选择。
- 三、镜像电路，接一个减法电路，第一个是根据变化的电阻，求变化的电压，第二问求运放的误差。
- 四、简单的反馈电路，求电压放大倍数。
- 五、三角波产生电路。
- 六、逻辑化简，还有写出标准的与或式。
- 七、jk 触发器的题。
- 八、74151 设计 4 输入的逻辑电路。
- 九、74194 设计序列发生信号，010111。
- 十、双积分型的 ad 转换电路。